

TABLA DE ESTADOS

C	Q0	Q1	Q0+1	Q1+1	T0	T1
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	X	X	X	X
0	1	0	0	0	1	0
1	1	0	X	X	X	X

MAPAS DE KARNAUGH

T0

		Q0 Q1			
		00	01	11	10
C	0		1		1
	1		X		X

$$T0 = Q0'Q1 + Q0Q1'$$

T1

		Q0 Q1			
		00	01	11	10
C	0		1		
	1	1	X		X

$$T1 = Q0'Q1 + CQ1'$$

FUNCIONES

$$T0 = Q0'Q1 + Q0Q1'$$

$$T1 = Q0'Q1 + CQ1'$$